 


MOORE

state diagram



	state	0	1	w
000	A	A	B	0
001	B	C	B	0
010	C	A	D	0
011	D	C	E	0
100	E	F	E	0
101	F	C	E	1


$V_2 V_1 V_0$	0	1	w
000	000	001	0
001	010	010	0
010	000	011	0
011	010	100	0
100	101	100	0
101	010	100	1

state table

ps: present state ns: next state

i: 0, 1

transition table

 

	state	0	1	0	1
000	A	A	B	0	0
001	B	C	B	0	0
010	C	A	D	0	0
111	D	C	E	0	0
100	E	C	B	1	0

state table

	0	1	0	1
000	000	001	0	0
001	010	010	0	0
010	000	010	0	0
011	010	100	0	0
100	010	001	1	0

excitation table



C:/Users/LENOVO/Downloads/5-MooreVerilog.v - Default

Ln#

```
1  `timescale 1ns/1ns
2  module Moore(input clk,rst,j,output w);
3      reg [2:0] ns,ps;
4      always@(ps,j) begin
5          ns=3'b000;
6          case (ps)
7              3'b000:ns=j?3'b001:3'b000;
8              3'b001:ns=j?3'b001:3'b010;
9              3'b010:ns=j?3'b011:3'b000;
10             3'b011:ns=j?3'b100:3'b010;
11             3'b100:ns=j?3'b001:3'b101;
12             3'b101:ns=j?3'b011:3'b000;
13             default:ns=3'b000;
14         endcase
15     end
16     assign w=(ps==3'b101)?1'b1:1'b0;
17     always@(posedge clk,posedge rst) begin
18         if(rst)
19             ps<=3'b000;
```

SR-MSDFF.v DL-TB.v 8Register.v MSDFF-TB.v LFSR.v LFSR-TB.v DL.v ShiftReg-TB.v SRL.v SRL-

Ln#

```
1  `timescale 1ns/1ns
2  module MooreTB();
3      logic clk=0,rst=0,j=0;
4      wire w;
5      Moore moore(clk,rst,j,w);
6      always #5 clk = ~clk;
7      initial begin
8          j = 0;
9          rst = 1;
10         #30 rst = 0;
11         #40 j = 1;
12         #10 j = 0;
13         #10 j = 1;
14         #20 j = 0;
15         #20 j = 1;
16         #20 rst = 1;
17         #20 j=0;
18         #20 rst = 0;
19         $stop;
```

I