

استاد سعید پور

شماره دانشجویی: 870100272

NOTE BOOK





Subject:

Date:

1 / 1

1- چون مدار RC است پس $C = RC = 2m$

$$\tau = 4s$$

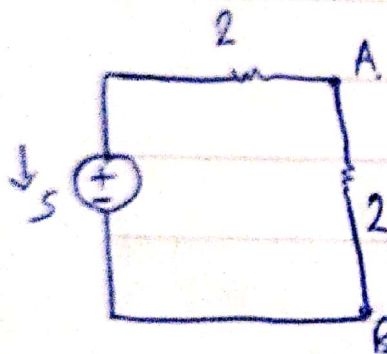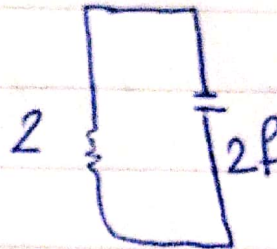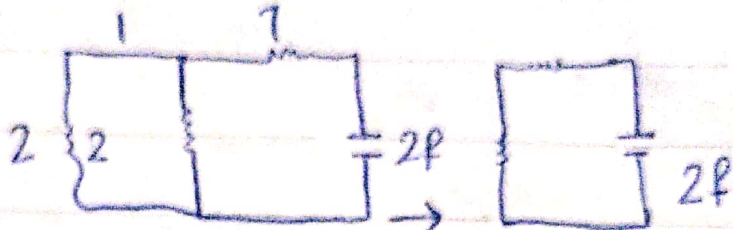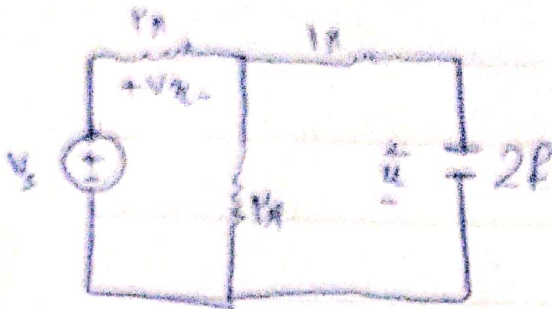


$$N_C = N_{AB} = \frac{N_S}{2}$$

$$-\frac{t}{\tau}$$

$$N_C(t) = \frac{V_S}{2} - \frac{N_S}{2} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

در لحظه $t=0$ به سلف
در نظر گرفته می شود
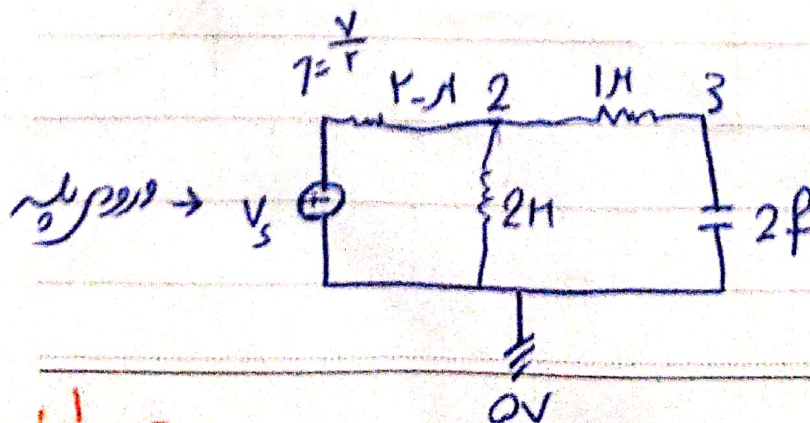
$$i_A = C \frac{dV_C(t)}{dt} = 2m \left(\frac{1}{\tau} \times \frac{1}{F} V_S e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = \frac{V_S}{F} e^{-\frac{t}{\tau}}$$




$$KCL \rightarrow \frac{V_R - V_S}{r} + \frac{V_R}{2} +$$

$$\frac{V_R - V_3}{2} = 0$$

Golha
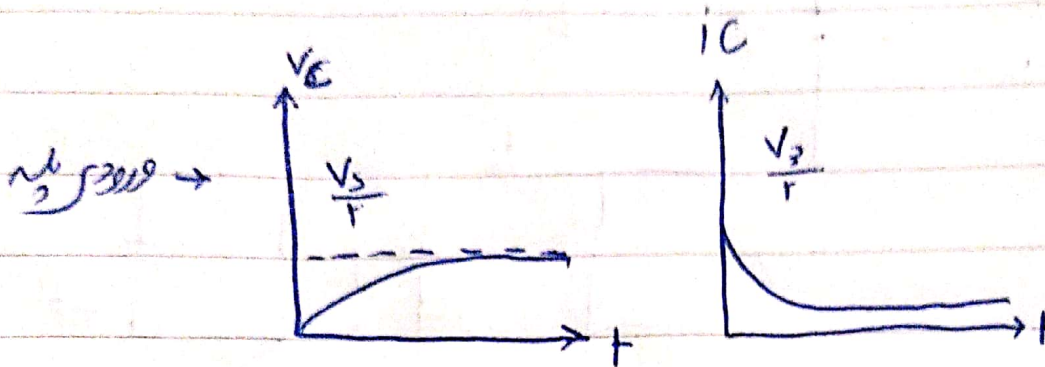
$$V_2 - \frac{V_s}{2} + iC = 0 \quad \frac{V}{2}$$




$$V_r = \frac{V_s}{r} - iC \quad v_L = V_s - V_2 = \frac{V_s}{r} + iC$$

$$\frac{V}{C-\Lambda} (t) \cdot \frac{dH(t)}{dt} = \frac{V_s}{\Lambda} e^{-\frac{t}{\tau}}$$


$$i_{C-\Lambda}(t) \frac{di(t)}{dt} = -\frac{N_s}{16} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad v_{L-\Lambda} = V_s - V_r = \frac{V_s}{2} + iC - \Lambda =$$
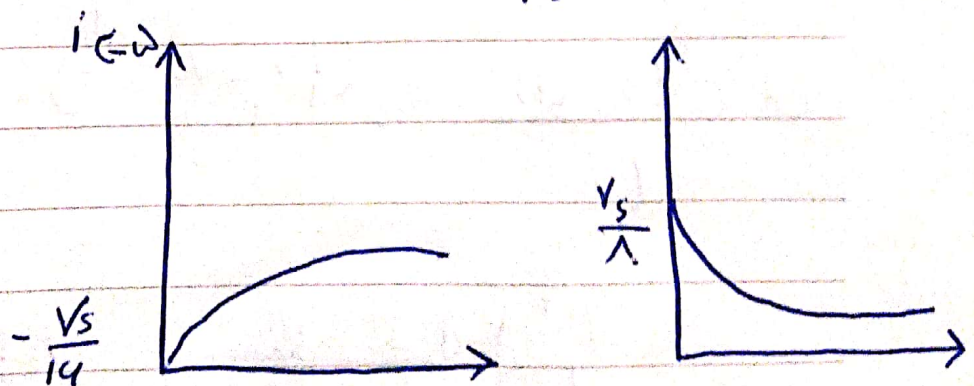
$$\frac{V_s}{r} - \frac{V_s}{14} e^{-\frac{t}{\tau}}$$



جریان ولتاژ و طریقت انتقال کرنه حساب
میشه

جریان ولتاژ صفت = میده

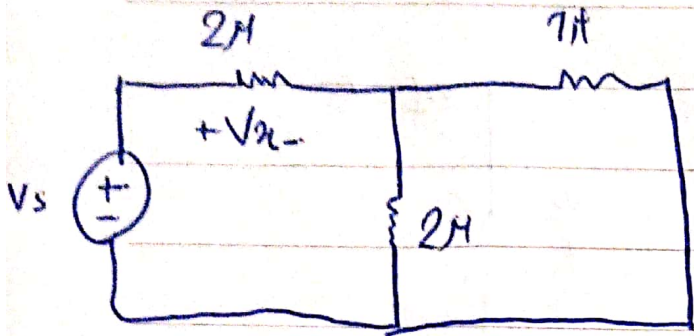

$$R = \frac{2 \times 7}{3} = 2 = \frac{1}{\mu} \quad T = \frac{N_s}{R} = \frac{3}{1} V_s$$

جریان صفت

$$L_{1H} = \frac{3V_s}{1} \times \frac{2}{3} = \frac{V_s}{\mu}$$


$$t \rightarrow \infty$$

↓
میشه

$$I(t) = \frac{N_s}{\mu} = \frac{V_s}{\mu} e^{-t} \quad 1 = \frac{2}{2} = 1 = \frac{R}{L} = T$$

$$V_L(t) = L \frac{dI(t)}{dt} = L \frac{V_s}{\mu} e^{-t} = \frac{V_s}{2} e^{-t}$$
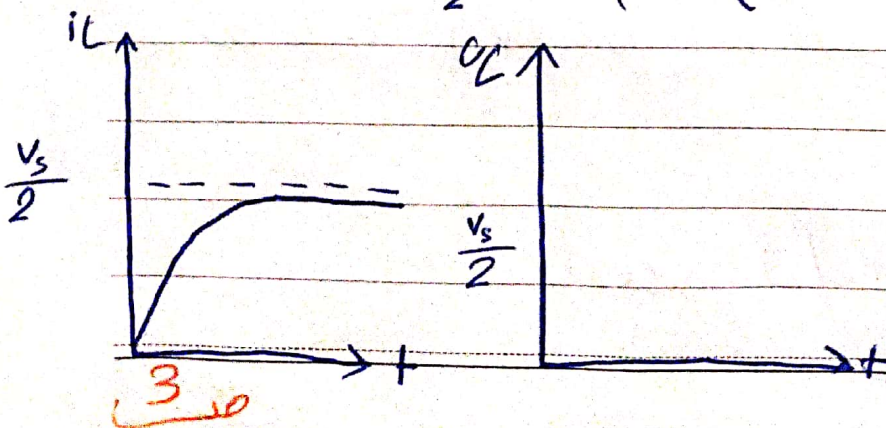
$$V_L = \frac{V_s}{2} + iL = \frac{V_s}{2} + \frac{V_s}{\mu} - \frac{V_s}{\mu} e^{-t} = \frac{3V_s}{\mu} - \frac{V_s}{\mu} e^{-t}$$





Golha

مسئله

$$IL - 8 = \frac{dv_L}{dt} = \frac{V_s}{\tau} e^{-t} \quad V_{L-8} = -\frac{V_s}{2} e^{-t}$$

$$\frac{V}{2} = \frac{V_s}{2} + IL - 8 = \frac{V_s}{2} + \frac{V_s}{\tau} e^{-t}$$

$$\frac{3V_s}{\tau} e^{-t}$$

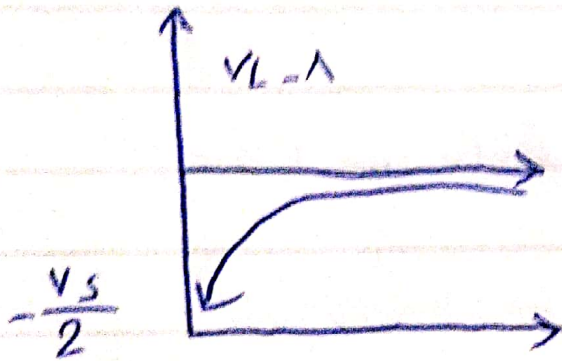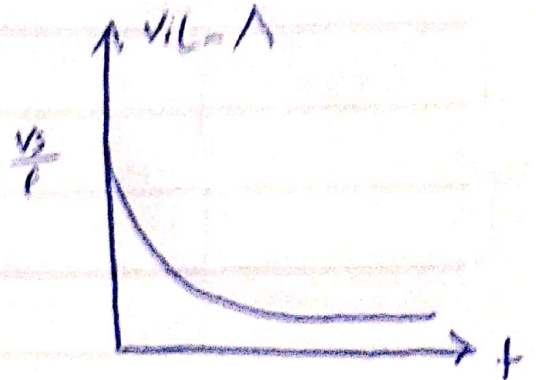

فصل ۱ به جریان خازن ورودی (V_s) ولتاژ خازن ورودی


فصل ۲ به جریان خازن $V(t)$

$$I_C(t) = C \frac{V_{L-8}}{\tau} \quad \text{ضریب}$$

ولتاژ سلف بار ورودی (V_s) جریان سلف بار ورودی

ضریب ۱
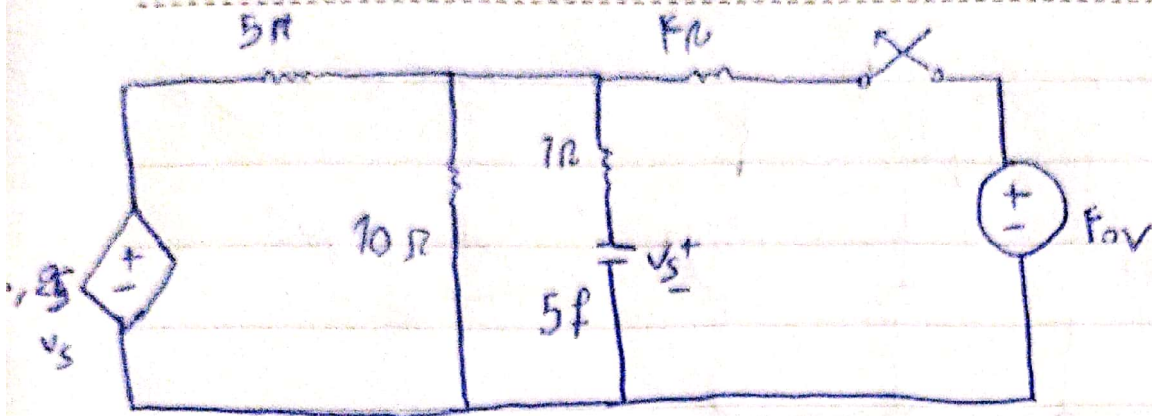
$$V_L(t) = L \frac{dI_L}{dt} \quad \text{جریان سلف}$$



$$v_c(t)$$


$$t > 0$$

$$t > t_0 = 0$$

حالت اولیه مدار و ولتاژ

خازن در $t = 0^+$

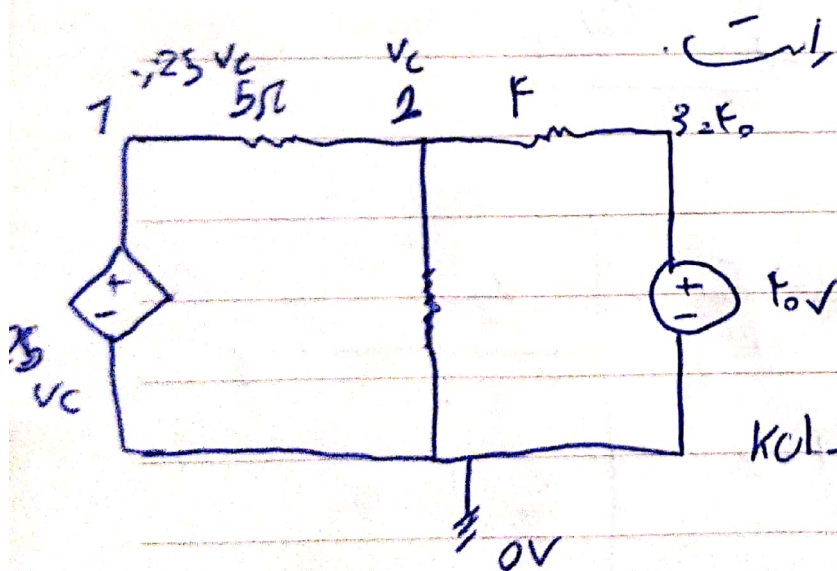در $t = 0^-$ خازن به ولتاژ $v_c(0^-)$ شارژ شده است



در $t = 0^-$ خازن به ولتاژ $v_c(0^-)$ شارژ شده است

$$KCL \rightarrow \frac{v_c}{10} + \frac{v_c - 10}{1} + \frac{v_c - 2}{5} = 0$$



$$\frac{v_c}{10} + \frac{v_c}{1} - 10 + \frac{v_c}{5} - \frac{2}{5} = 0$$

$$(0.1 + 1 + 0.2) v_c = 10.4$$

$$1.5 v_c = 10.4 \quad v_c = 6.93$$

Golha

مدار در حالت $t > 0$

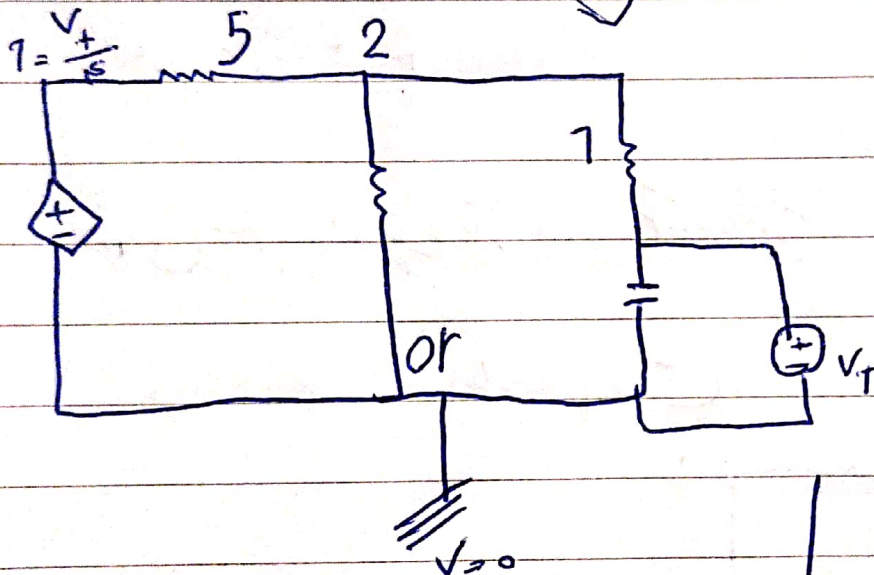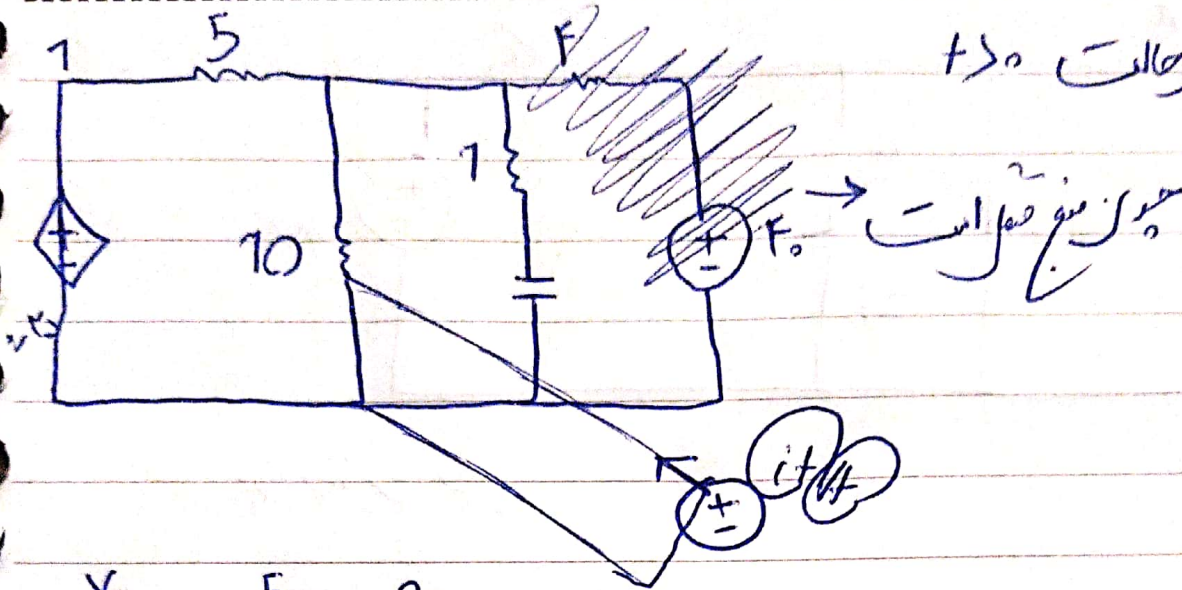

$$KCL = \frac{V_2 - \frac{V_T}{2}}{5} + \frac{V_T}{10} + \frac{V_2 - V_T}{1} = 0$$

$$\frac{V_T}{5} + \frac{V_T}{10} + V_2 - \frac{V_T}{20} - V_T = 0$$

$$\frac{V_2}{2} \left(\frac{13}{16} \right) = V_T \left(\frac{21}{20} \right)$$

$$V_2 \left(\frac{14}{21} \right) = V_T \quad V_2 = \frac{11}{16} V_T$$

$$\frac{5}{14} V_T = i_T$$

$$-5.2 i_T - V_T$$

$$\frac{V_2 - V_T}{1} = i_T$$


$$V_2 - V_T = i_T$$

$$V_2 = V_T + i_T$$

$$V_T + i_T = \frac{21}{26} V_T$$

$$R_{eq} = 5.2 \Omega$$

Golha

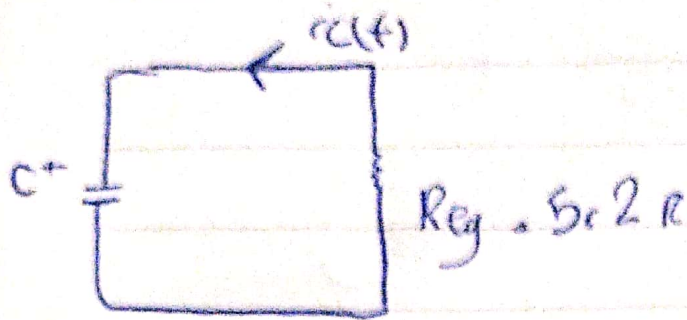

$$v_C(t) + R_{eq} i_C(t) = 0$$

$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} \Rightarrow$$

$$v_C(t) 5.2 \times 5 \frac{dv_C(t)}{dt} = 0$$

$$\frac{v_C(t)}{C} + r_4 \frac{dv_C(t)}{dt} = 0 \Rightarrow r_4 \frac{dv_C(t)}{dt} = -\frac{v_C(t)}{C}$$

$$r_4 \ln(f(t)) = -\frac{t}{r_4 C} + u$$

$-t/r_4$


$$v_C(t) = k e^{-\frac{t}{r_4 C}}$$

$$v_C(0) = 20$$

$$k = 20$$

$$v_C(t) = 20 e^{-\frac{t}{r_4 C}}$$
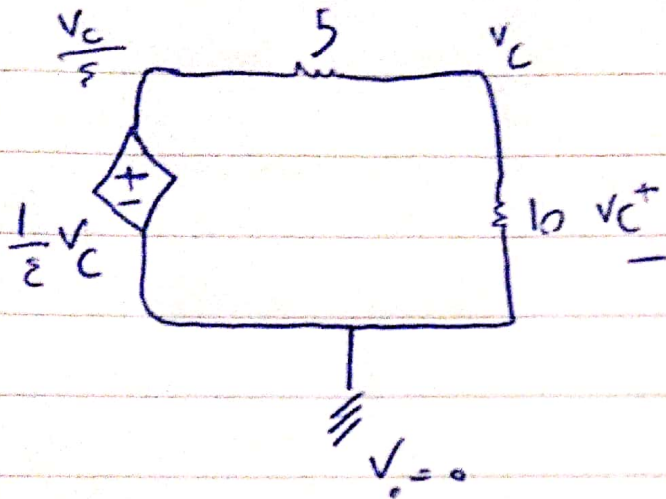
$$V_C(t) = \cancel{V_C(\infty)} + [V_C(0^+) - V_C(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$



∞ استعمال کریں

$$\frac{V_C - 0}{10} + \frac{V_C - \frac{V_C}{2}}{5} = 0$$


$$\frac{V_C}{10} + \frac{3}{20} V_C = 0$$

$-\frac{t}{\tau}$

$$V_C(t) = 0 + (20 - 0) e^{-\frac{t}{\tau}} = 20 e^{-\frac{t}{\tau}}$$



$$R_{C,th} \quad C = RC = 10 \times 5 = 5.2 \times 5 = 26$$


$$V_C = 20 e^{-\frac{t}{26}}$$

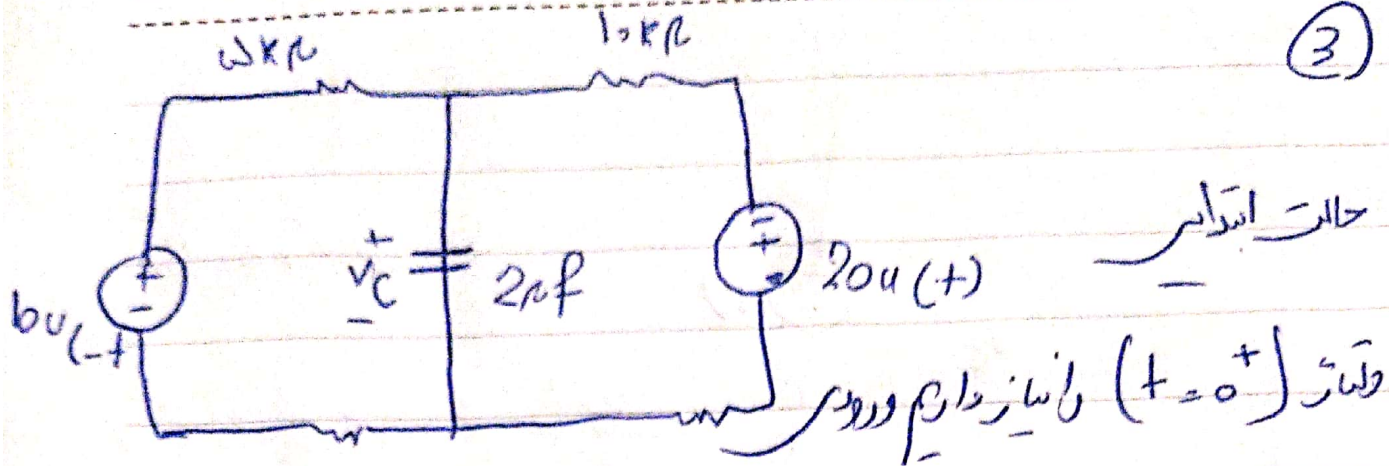

بله است و V_C تغییرات ناگهانی تغییر می کند.

$$V_C(0^+) = V_C(0^-)$$

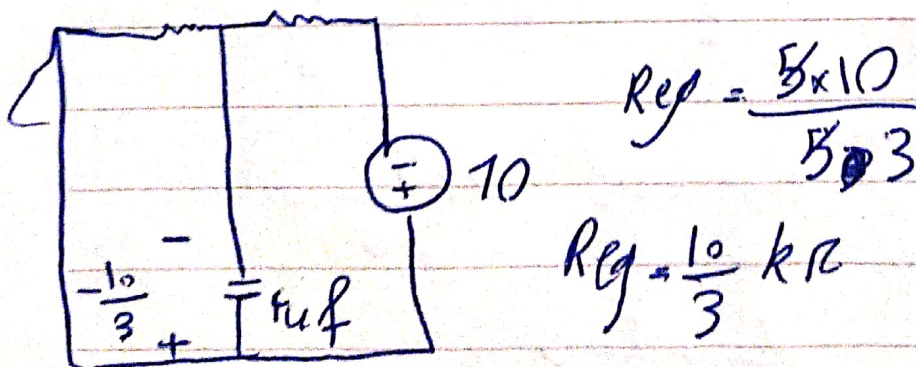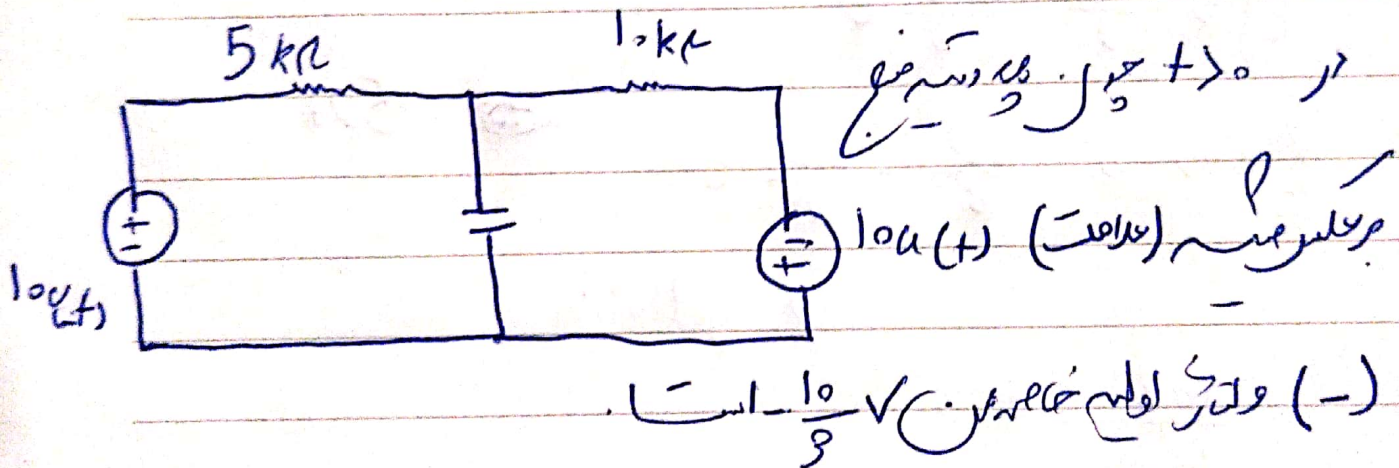

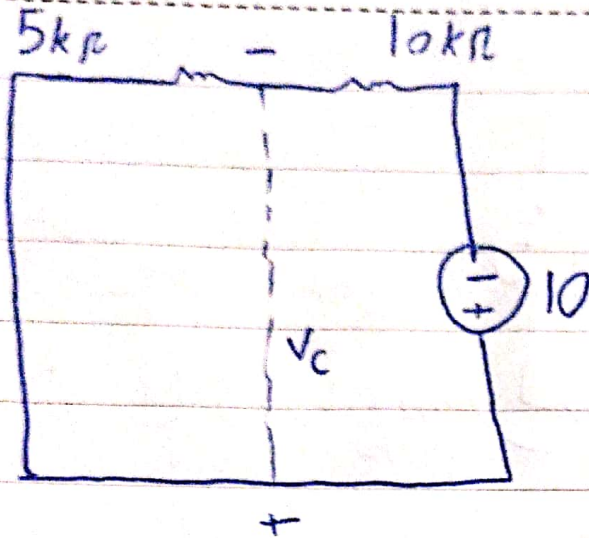

$$C = R_1 C_1 =$$

$$\frac{10}{3} \times 10^3 \times 2 \times 10^{-6} =$$

$$\frac{300t}{2} \leftarrow \frac{2}{3} \times 10^{-2} s$$

$$V_c(t) = \frac{10}{3} - \frac{20}{3} e^{-150t}$$

$$V_c(t) = \frac{10}{3} - \frac{20}{3} e^{-150t}$$

$$V_c(t) = 0 \quad \frac{10}{3} - \frac{20}{3} e^{-150t}$$

$$2 \cdot e^{-150t}$$

$$\frac{\ln 2}{150} = t$$

$$V_c = t = \frac{10}{3} - \frac{20}{3} e^{-\frac{300}{2}t} = \frac{10}{3}$$

$$\frac{300}{2} t \quad \text{برای } t = \infty \quad = 5T = 5 \times \frac{1}{300} =$$

$$C_{20}$$

$$\frac{2}{60} = \frac{1}{30} s$$