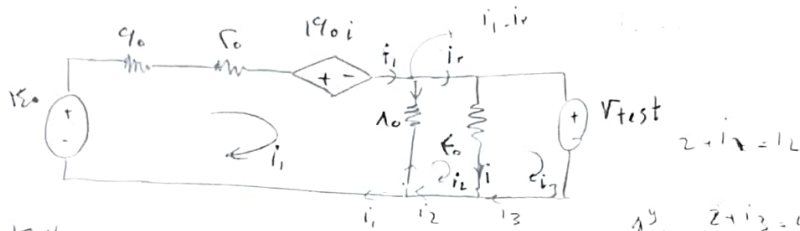


جواب



① 0 → KVL

$$-4 + 2i_1 + 1V_x + 2(i_1 - i_2) = 0$$

② 0 → KVL

$$2(i_2 - i_3) + 2(i_2 - i_1) = 0$$



③ 0 → KVL

$$V_{test} + 2(i_3 - i_2) = 0$$

جواب

$$i_3 = i_{test} = -5.7000$$
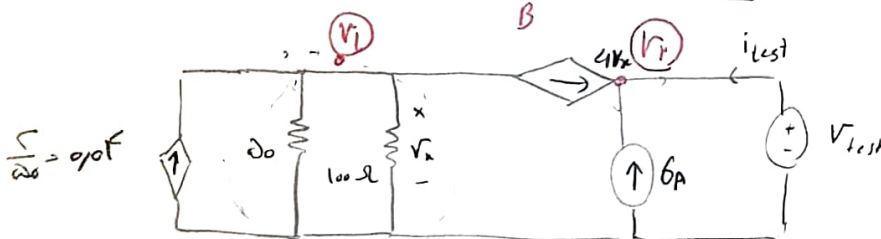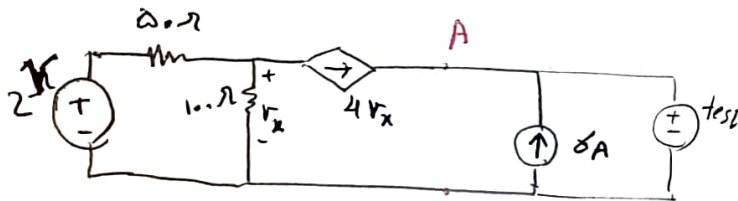
$$V_{test} = (10) i_{test} + (4) \rightarrow \begin{cases} R_{th} = 10\Omega \\ V_{th} = 30\Omega \end{cases}$$



$$R_T = \frac{100 \times 100}{100} = 100\Omega$$


2 (1-2) (3-4)

شش گس نه

$$V_1 \text{ , KCL} \rightarrow -0.05 + \frac{V_1}{100/3} + 4 \frac{V_x}{V_1} = 0 \rightarrow \boxed{V_1 = 0.0099}$$

$$V_2 \text{ , KCL} \rightarrow -4 \frac{V_x}{V_2} - 2 - i_{test} = 0 \rightarrow \boxed{i_{test} = -1.019}$$

$V_x = V_1 = 0.0099$

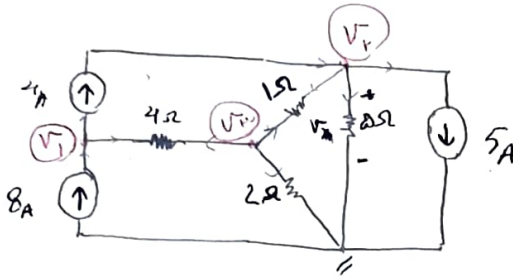

۳) (نولته ۲) :
است - شش نه

$$V_1 \text{ , KCL} \rightarrow -8 + 4 + \frac{V_1 - V_2}{4} = 0$$


$$V_2 \text{ , KCL} \rightarrow -4 + \frac{V_2 - V_3}{1} + \frac{V_2 - 0}{5} + 5 = 0$$

$$V_3 \text{ , KCL} \rightarrow \frac{V_3 - V_2}{1} + \frac{V_3 - V_1}{4} + \frac{V_3 - 0}{2} = 0$$

محاسبات

$$\boxed{V = V_2 = 1.125A}$$

ب - شش نه :

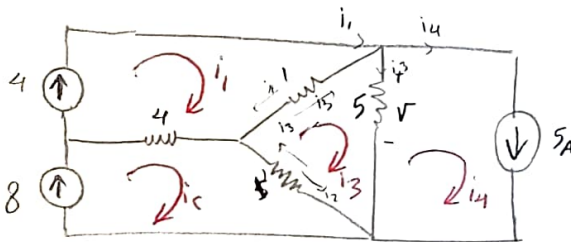


$$\begin{cases} i_1 = 4A \\ i_2 = 8A \\ i_4 = 5A \end{cases}$$

KVL در مش دلو


$$(1) \left(i_3 - \frac{i_1}{4} \right) + 5 \left(i_3 - \frac{i_2}{5} \right) + 2 \left(i_3 - \frac{i_4}{2} \right) = 0$$

$$8 i_3 = 4 + 25 + 16 \rightarrow i_3 = \frac{45}{8} = 3.125$$

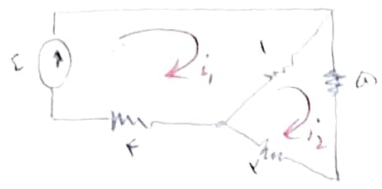
ج - جمع شده
 خازن به اینجانب اضافه شد
 اینرسانس به اینجانب اضافه شد
 (اینجانب منفی)



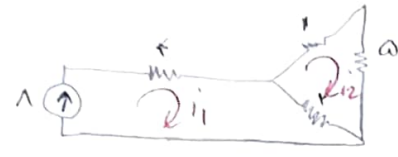$i_1 = 4A$
 KVL: $1(i_2 - i_1) + \omega i_2 + V_{i_2} = 0$
 $8i_2 = 4 \rightarrow i_2 = 0.5$
 $V = (\omega) i_2 = 5 \times 0.5 = 2.5$ (I)






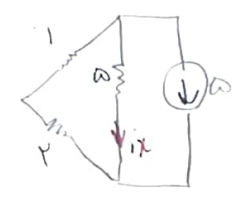$i_1 = 8A$
 KVL: $1i_2 + \omega i_2 + 5(i_2 - i_1) = 0$
 $i_2 = 2A$
 $V_R = \omega i_2 = 10 \times 0.5$ (II)



$i_x = \frac{R}{R + \omega} \times (-\omega) = -1A$
 $V = \omega \cdot i_x = \omega \times -1A = -75/8 (V)$ (III)

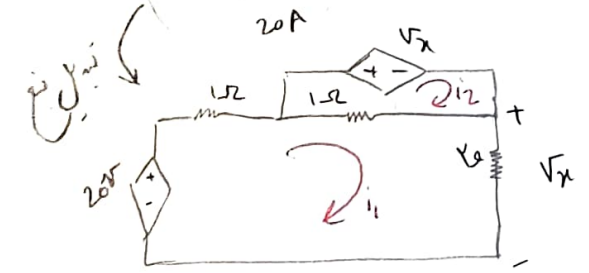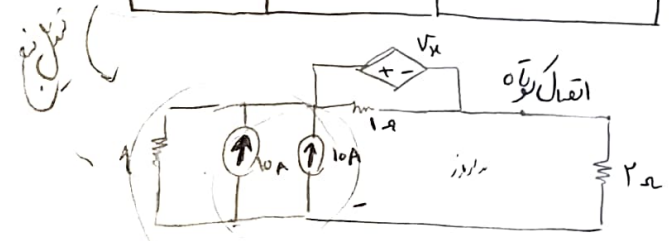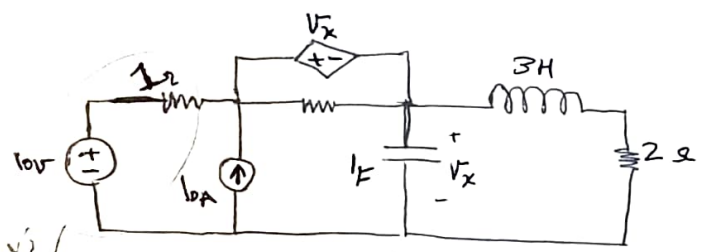(II), (I), (I) $\rightarrow 10 + 2.5 + -75/8 = 3.125$



(4)
 در حالت فیلتر برداشته شد
 - خازن ← برداشته شد
 - سلف ← اضافه شد

کلیش
 KVL ① $-20 + (1)i_1 + (1)(i_1 - i_2) + 2i_2 = 0$
 KVL ② $V_x + 1(i_2 - i_1) = 0$
 $i_1 - i_2 = 0$
 $i_1 + i_2 = 0$
 $\Rightarrow i_1 = 4$
 $V_x = 1$
 $i_1 = 4$
 در حالت خازن
 در حالت سلف